
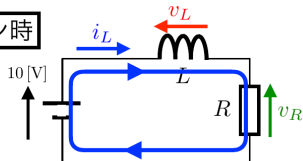


スイッチのオンオフ時の各素子の過渡応答

オン時

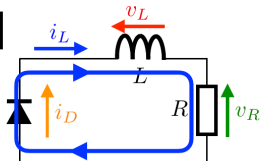

オフ時



オン オフ $v_L = 10 - v_R$

$v_L = -v_R$

