
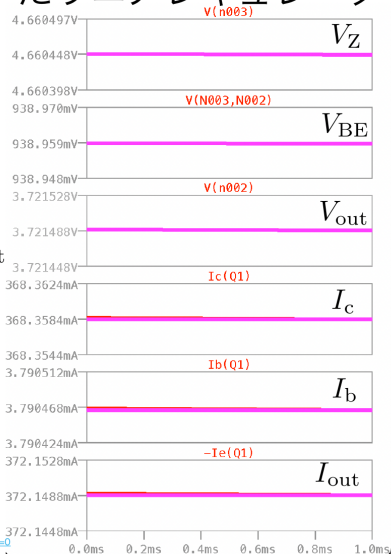


ツェナーダイオードを用いたリニアレギュレータ

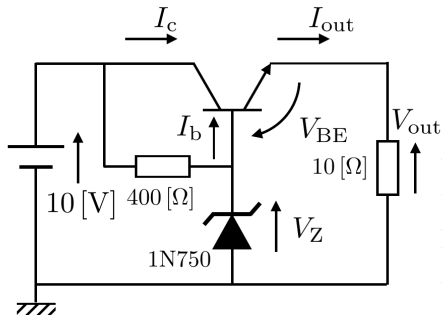

LTspice :
<https://www.dropbox.com/scl/fo/7lkaefxpfdy8ohoh7tziy/h?rlkey=p2c083latrd1adiedipjif8ud&dl=0>