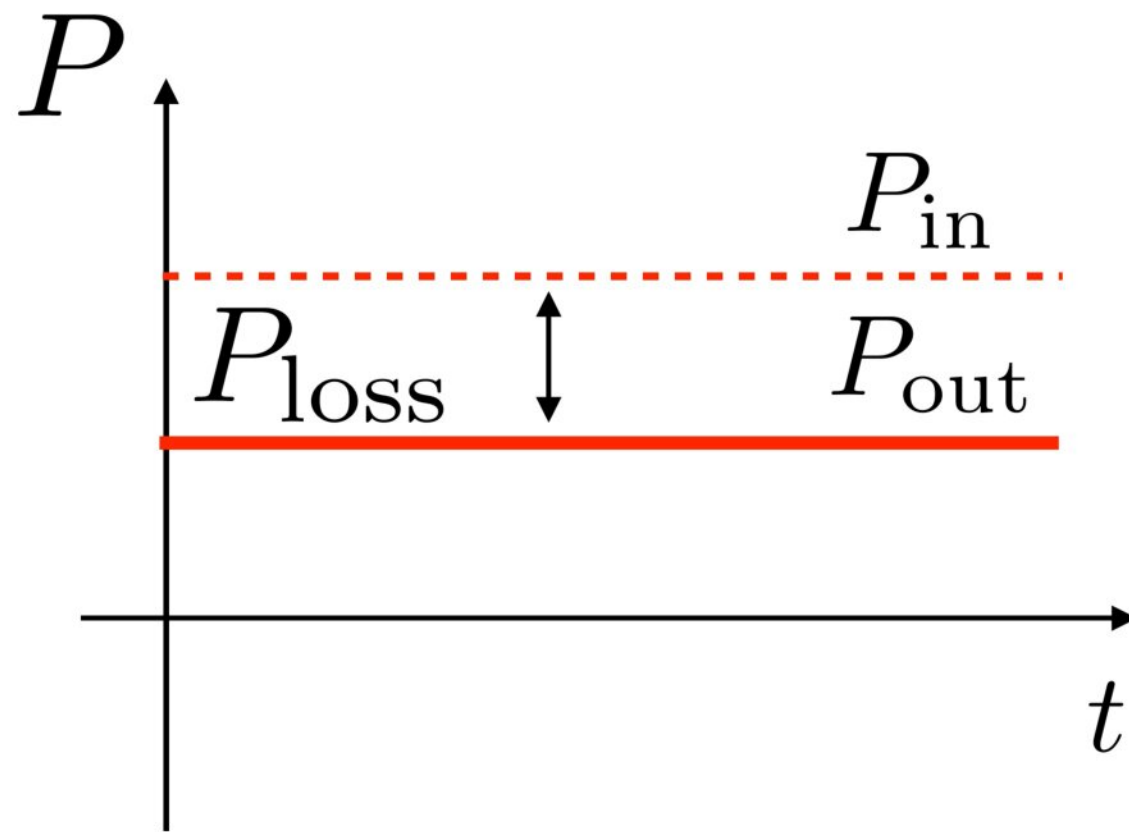


スイッチを使った電力変換


← パワエレの核心

電力[J/s] = 1秒あたりに使うエネルギー



可変抵抗による電力変換

使わない電力は抵抗でジュール熱
として消費→効率が悪い

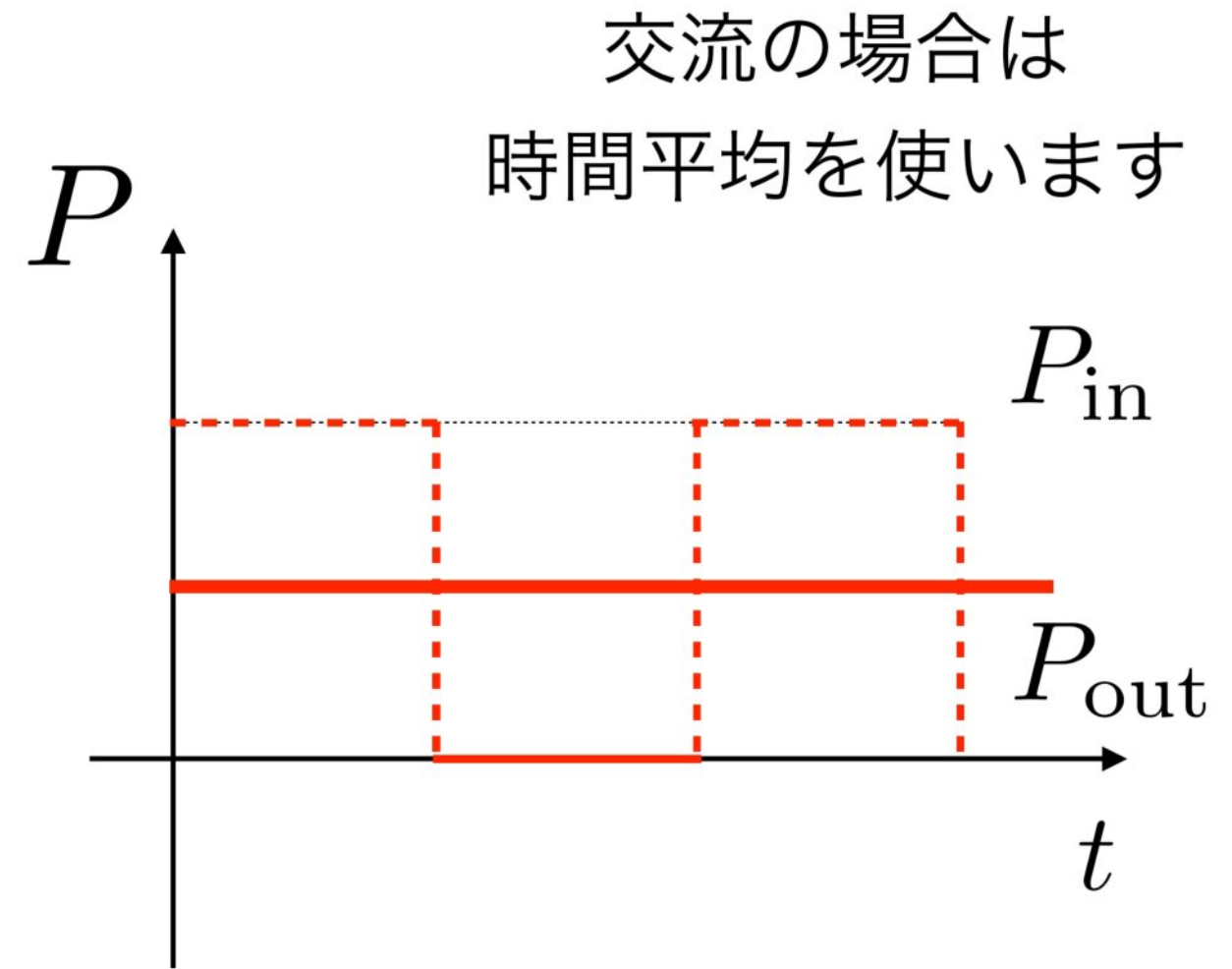

スイッチのオンオフでも
電力変換をすることができる

理想的には効率100%の
電力変換が可能