

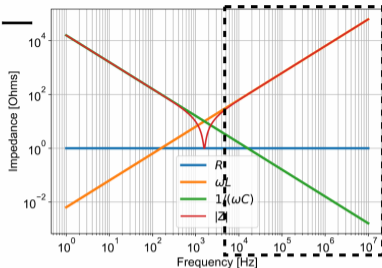


RLC直列回路のエネルギー

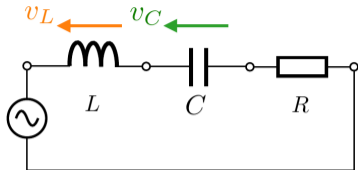

$$Z = j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) + R$$

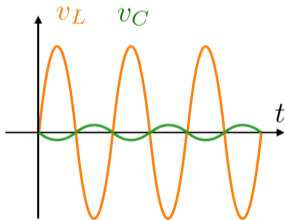エネルギー [J] $\frac{1}{2} L i_L^2$ $\frac{1}{2} C v_C^2$



Lのエネルギー蓄積
と放出がほとんど

