

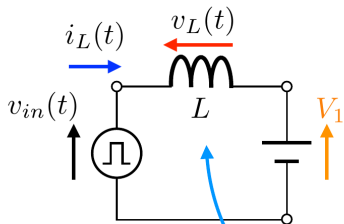


定常状態時の電流の振動の大きさ

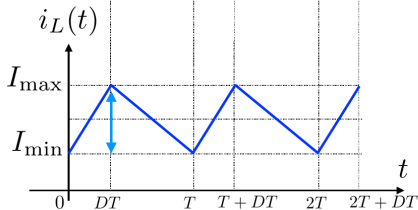

理想は直流電流を
流したい！

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

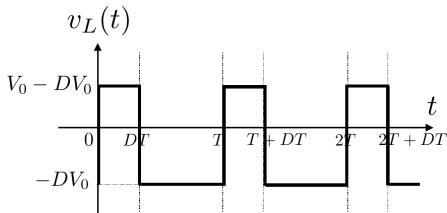

振動を小さくするにはどうすれば良い？