
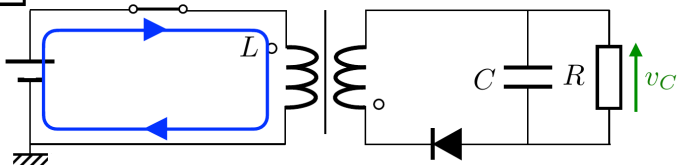


スイッチのオンオフ時の電流の経路

オン時

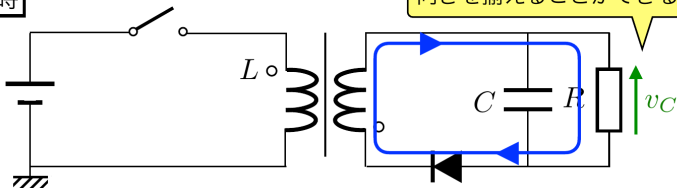

オフ時



絶縁化することで入力と向きを揃えることができる！