

まとめ

降圧・昇圧・昇降圧チョッパ回路について説明した

- ・ 各回路の構成とそれぞれの役割について説明した
- ・ 定常状態のスイッチのオンオフ時における各素子の電圧や電流波形について説明した