
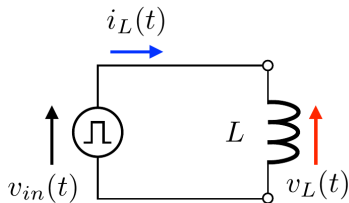


スイッチング時のコイルの振る舞い

コイルにスイッチング電圧を印加

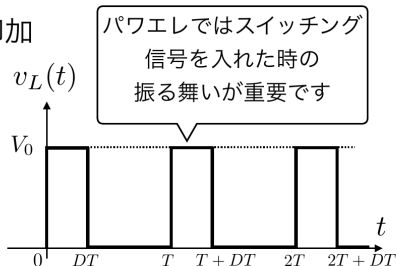

KVL(キルヒホッフの電圧則)



枝構成式

コイルに流れる電流の時間変化は？