

# 本日の目標

- ・ 絶縁型チョッパ回路の動作原理を理解する
- ・ 変圧器の物理を理解する
- ・ 励磁電流と抵抗電流について理解する