

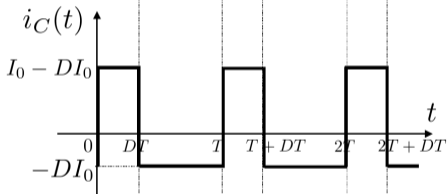


負荷（抵抗）を繋げた時の振る舞い

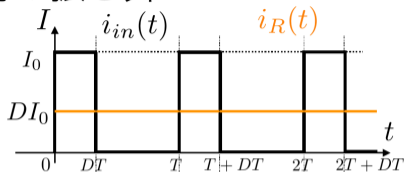

この時、抵抗に流れる
電流は？

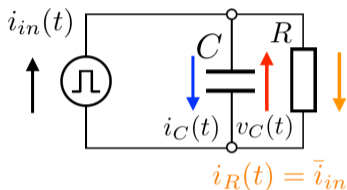