
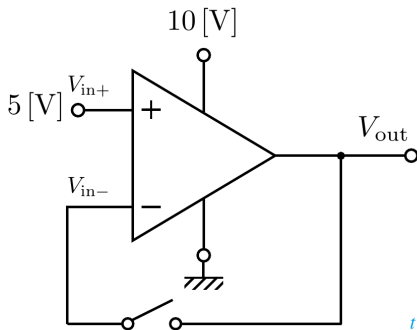


# オペアンプを用いたフィードバック制御の例①

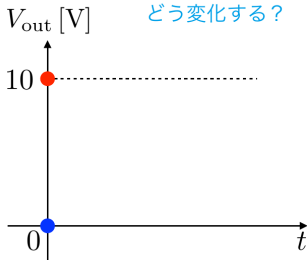

スイッチオンすると  
どう変化する？



$t = 0$  [s]で $V_{out} = 10$  [V]または $0$  [V]の場合