

変圧器の2次側の起電力（電圧）の向き

起電力の向きは
どっち向き？

